

2007. 09. 26. Szombat

VI Előadás (3. hét)

freq mod. + phase mod. \Rightarrow szögmoduláció
Frekvencia moduláció + Fázis moduláció


$$U_{PM} = U_v \cdot \cos \left[2\pi \cdot f_v \cdot t + k_{PM} \cdot U_m(t) \right] \quad k_{PM} = \left[\frac{\text{rad}}{\text{V}} \right]$$

$$U_{FM} = U_v \cdot \cos \left(2\pi \cdot f_v \cdot t + \int_0^t 2\pi \cdot k_{FM} \cdot U_m(\tau) d\tau \right)$$


Modulátor:

VCO (Váriscap, LC osc.)

P.M.

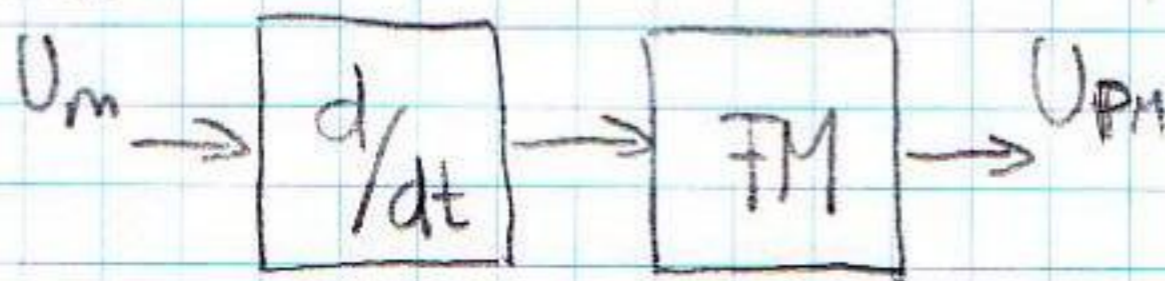

FM-jel spektruma:

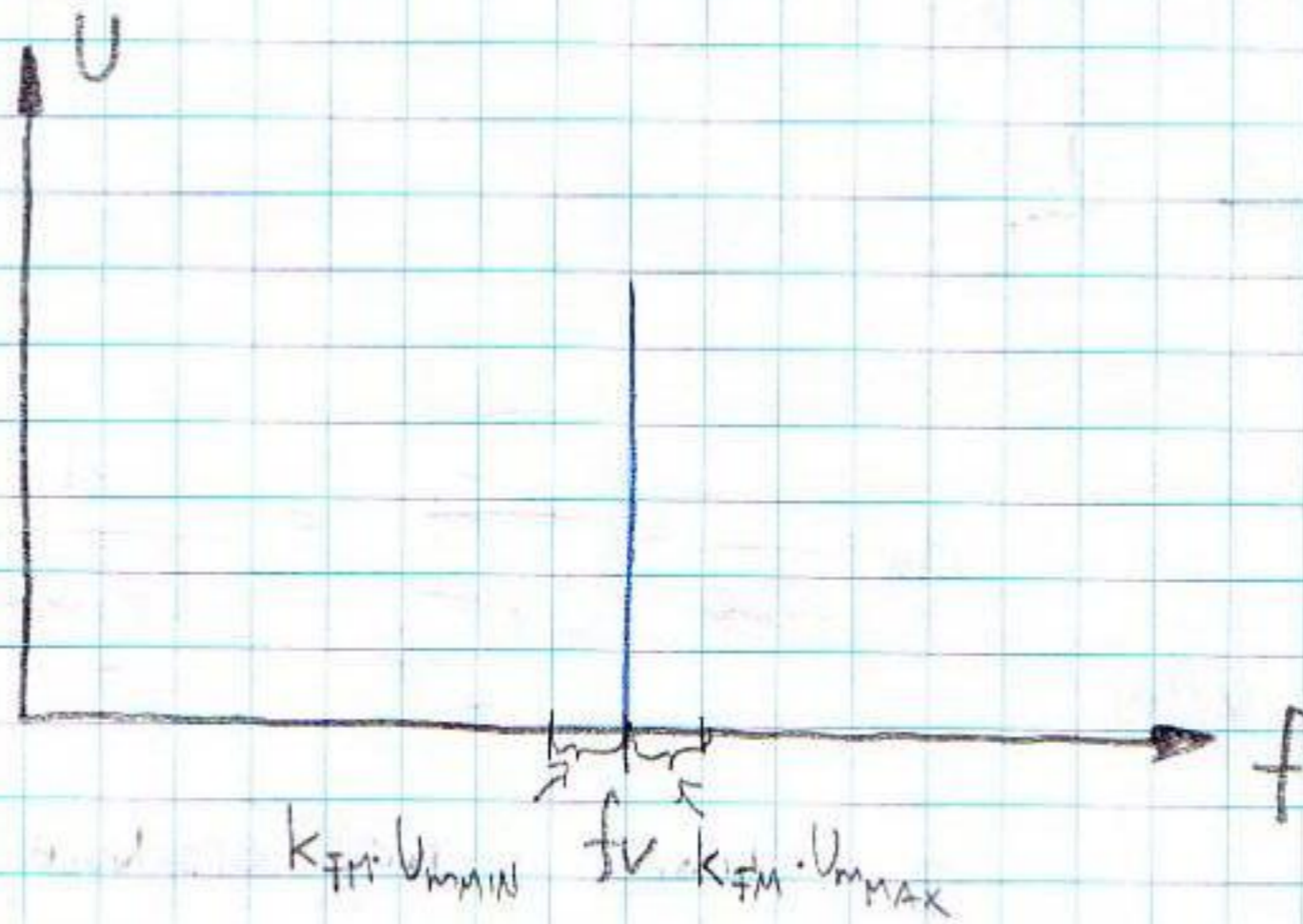


$$B_{FM} = k_{FM} (U_{mMAX} - U_{mMIN})$$

ha U_m sinuszos: $B_{FM} = 2 \underbrace{k_{FM} \cdot U_m}_{f_D}$

f_D - frekv. löket

$$f_m \ll f_D$$

f_m és f_D összemérték:

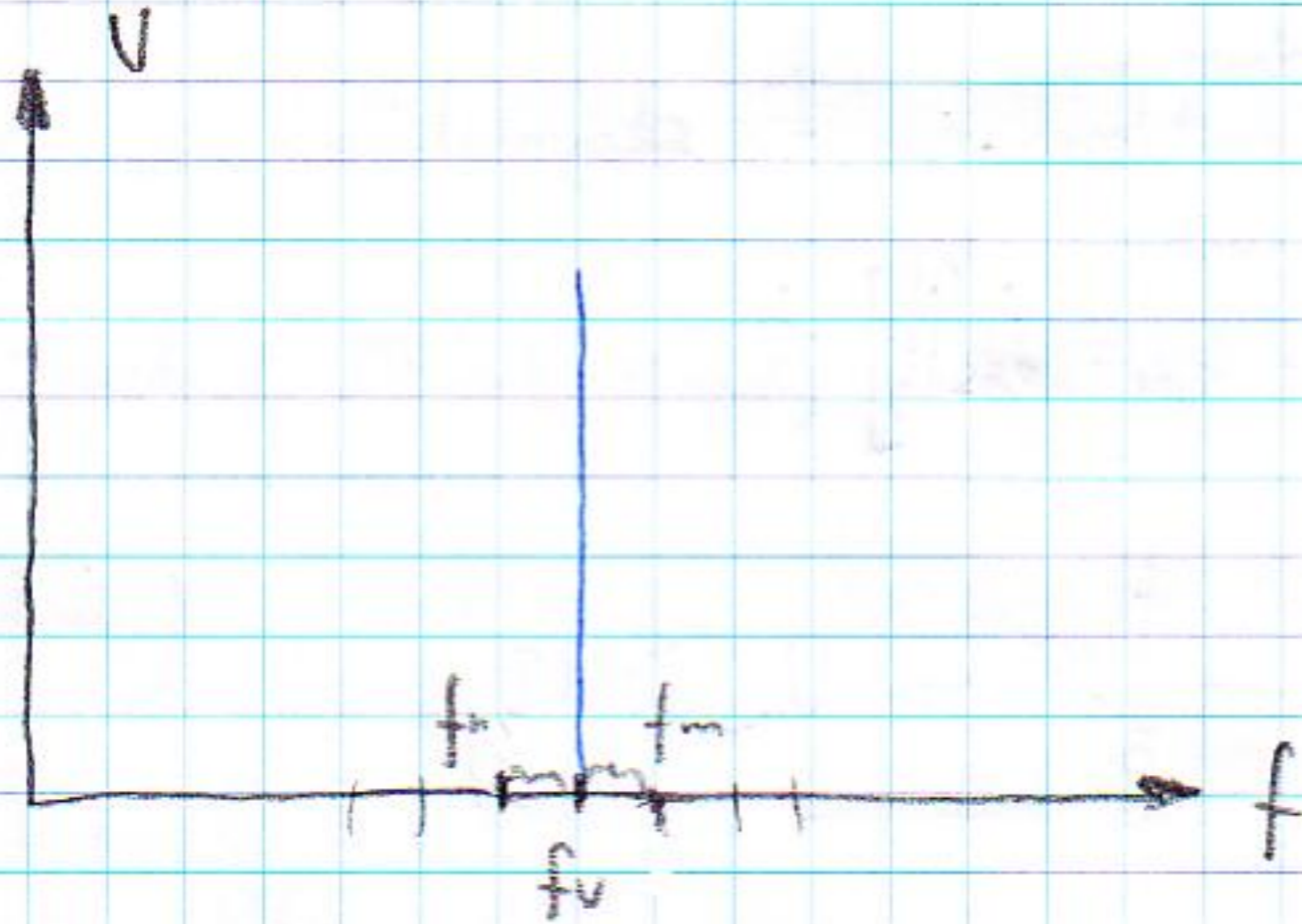

Carson-szabály:


ha $P_{98\%} \Rightarrow B_{FM} = 2(f_0 + f_m)$

FM-jel demodulálása:

Közvetett FM demodulátor:



① Hátdős szűrő

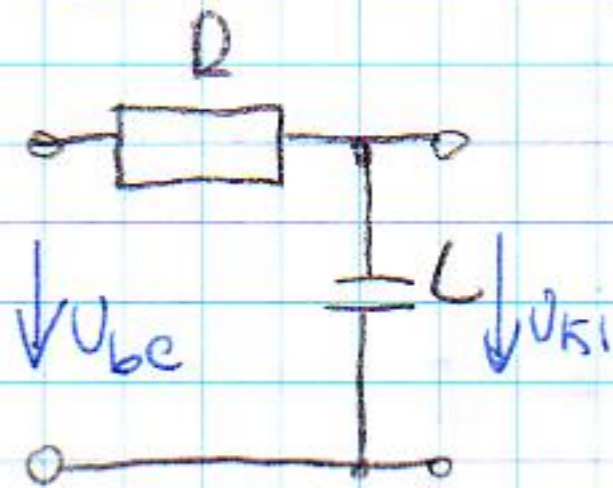


csészeyen /
abon ottu


$$A_u = \frac{U_{ki}}{U_{be}} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

⚡ túl kicsi a frey-érzékenység \Rightarrow nem jó FM-DEMÓDULÁTOR

② Hátdős / Rezgőkörös FM/AM-átalakító

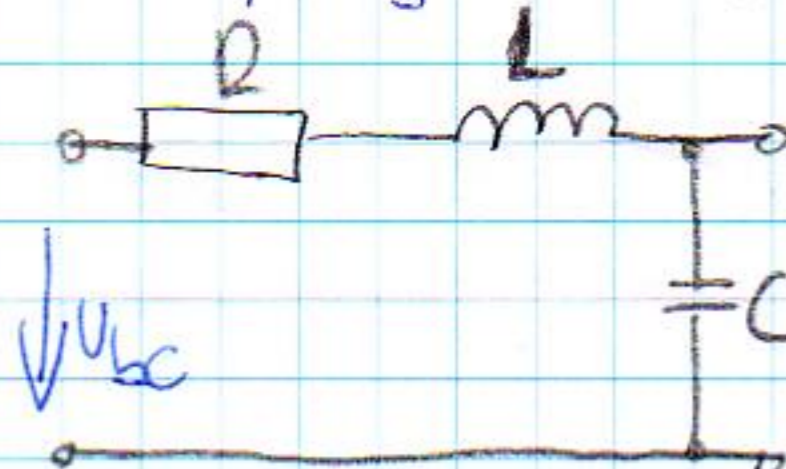

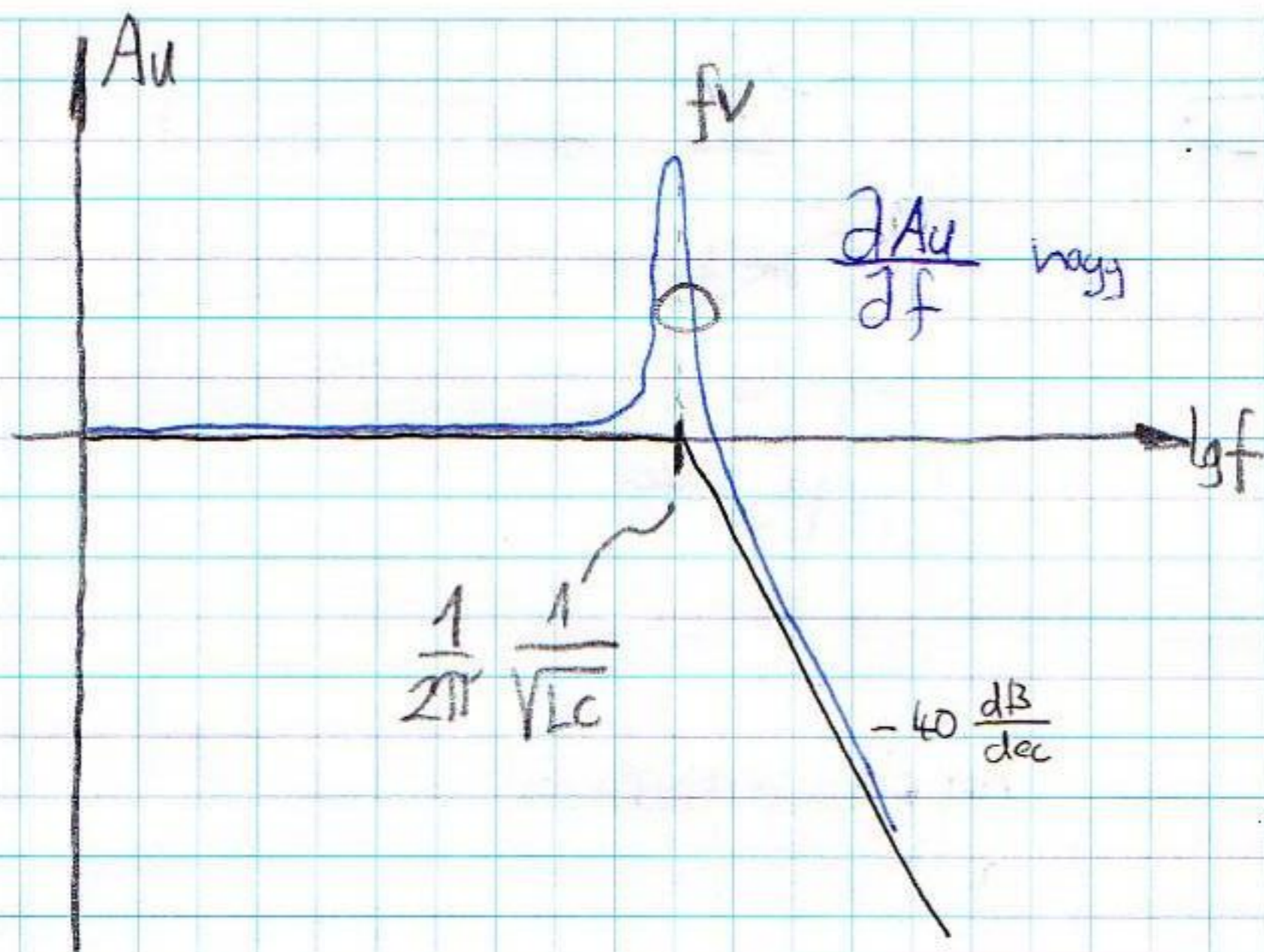
$$A_u(j\omega) = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{j\omega RC + 1 - \omega^2 LC}$$




Hatás: erős nemlinearitás

FM-modulátor

Fázis diszkriminátor

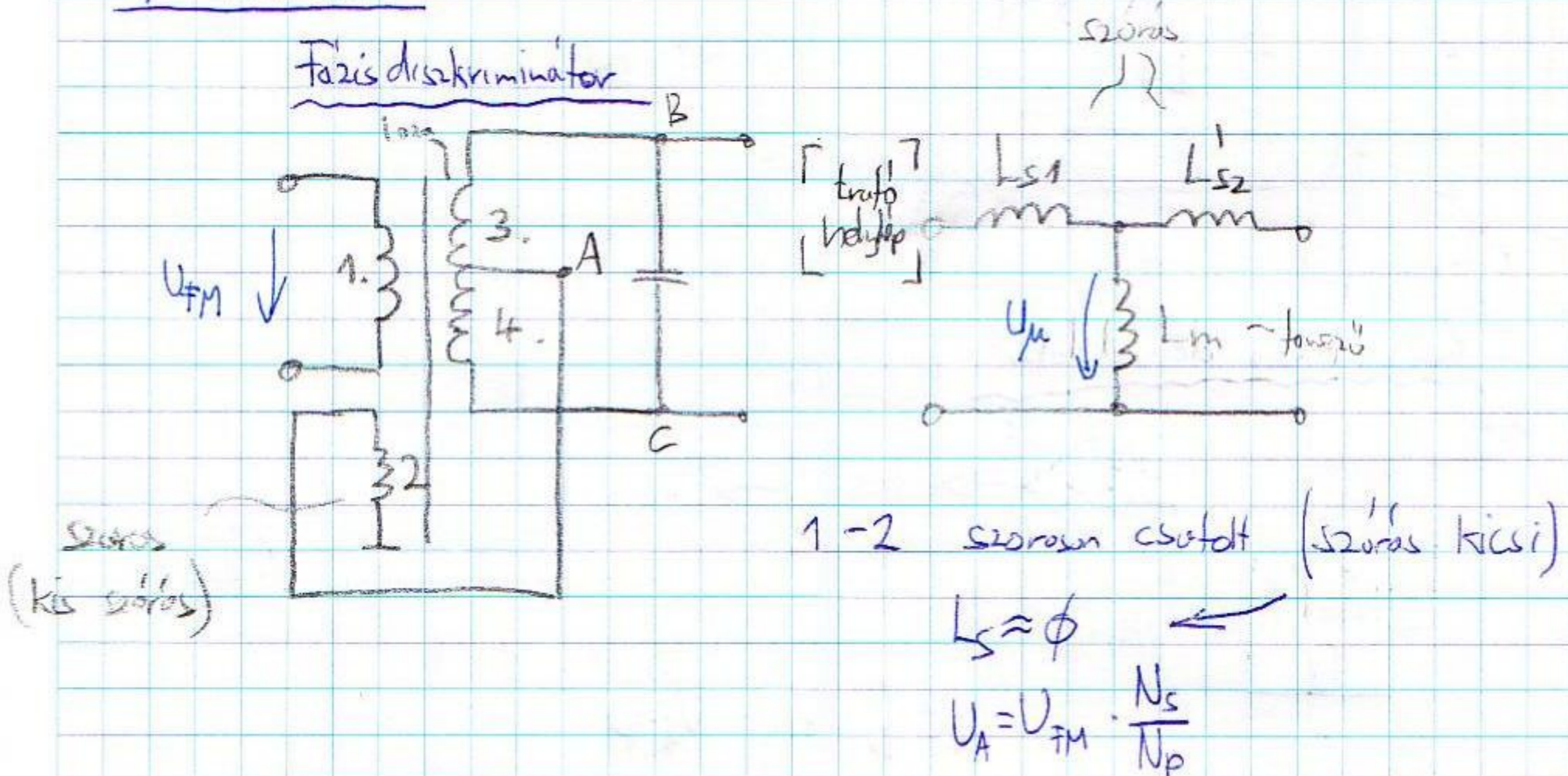


1-3,4 lazán csatolt (szoros nagy)

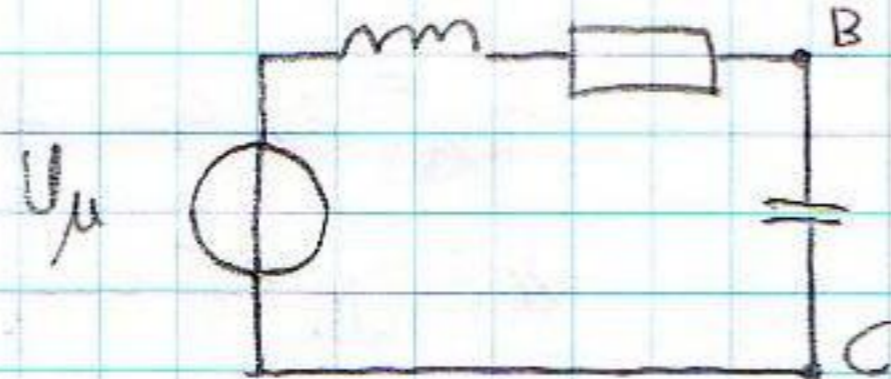


$$U_{BC} = U_{\mu} \cdot \frac{\frac{1}{j\omega C}}{j\omega LR + \frac{1}{j\omega C}} = U_{\mu} \cdot \frac{1}{1 + j\omega RC - \omega^2 LC}$$


$$f = f_v = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

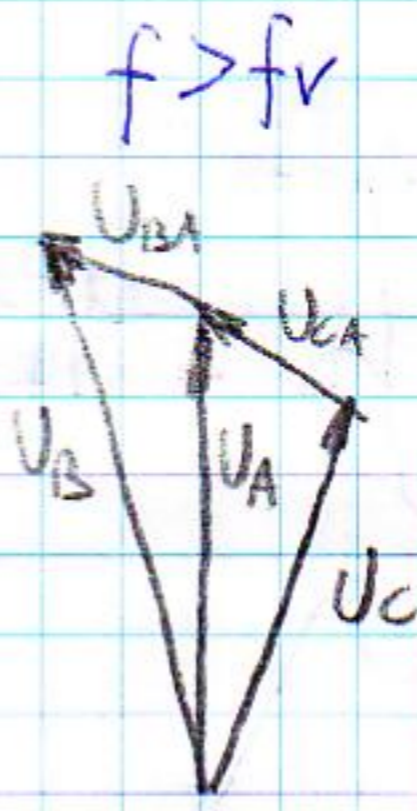

⇒ ezután működik AM-dem szűrés:

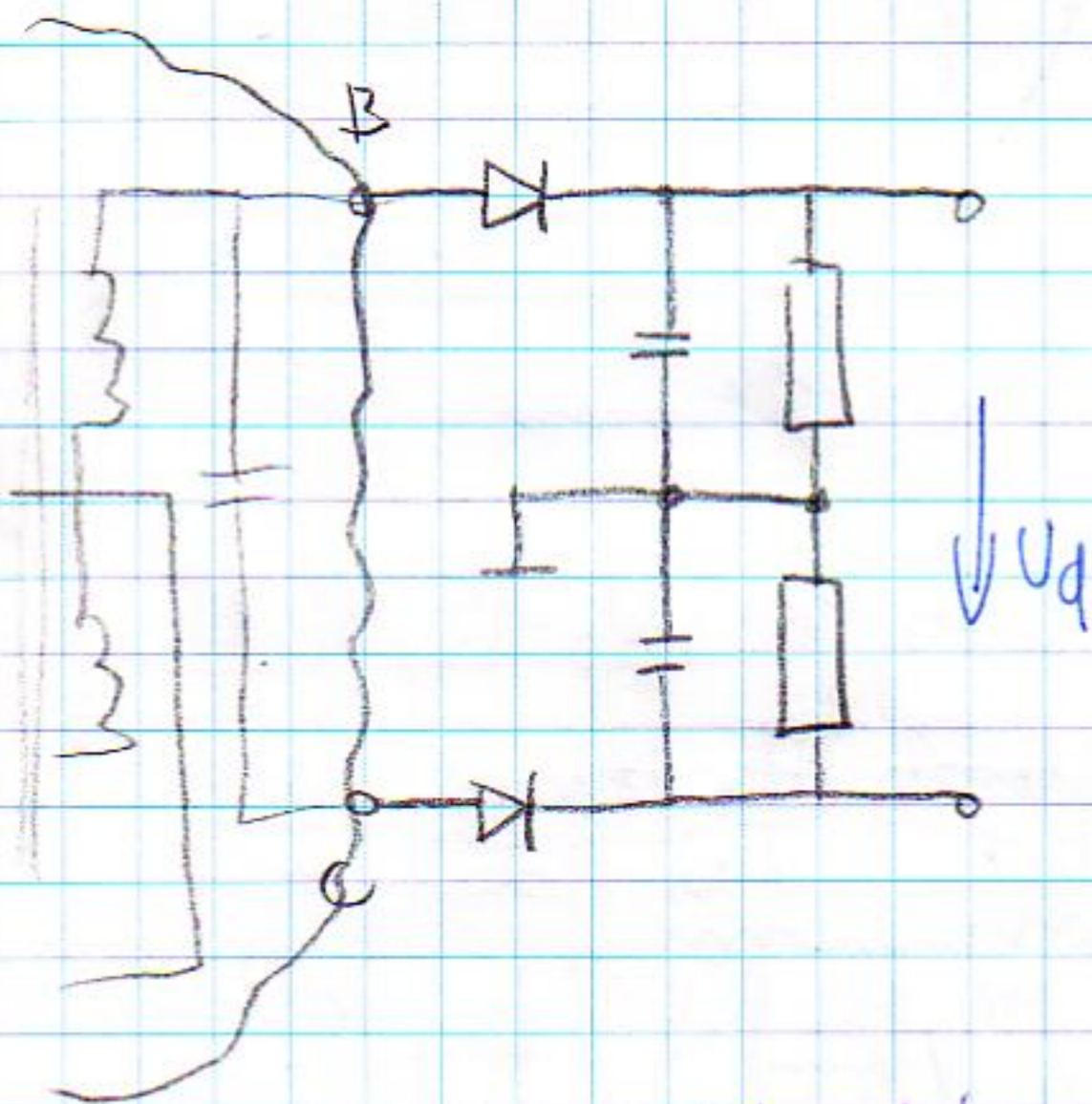

Koincidencia demodulátor

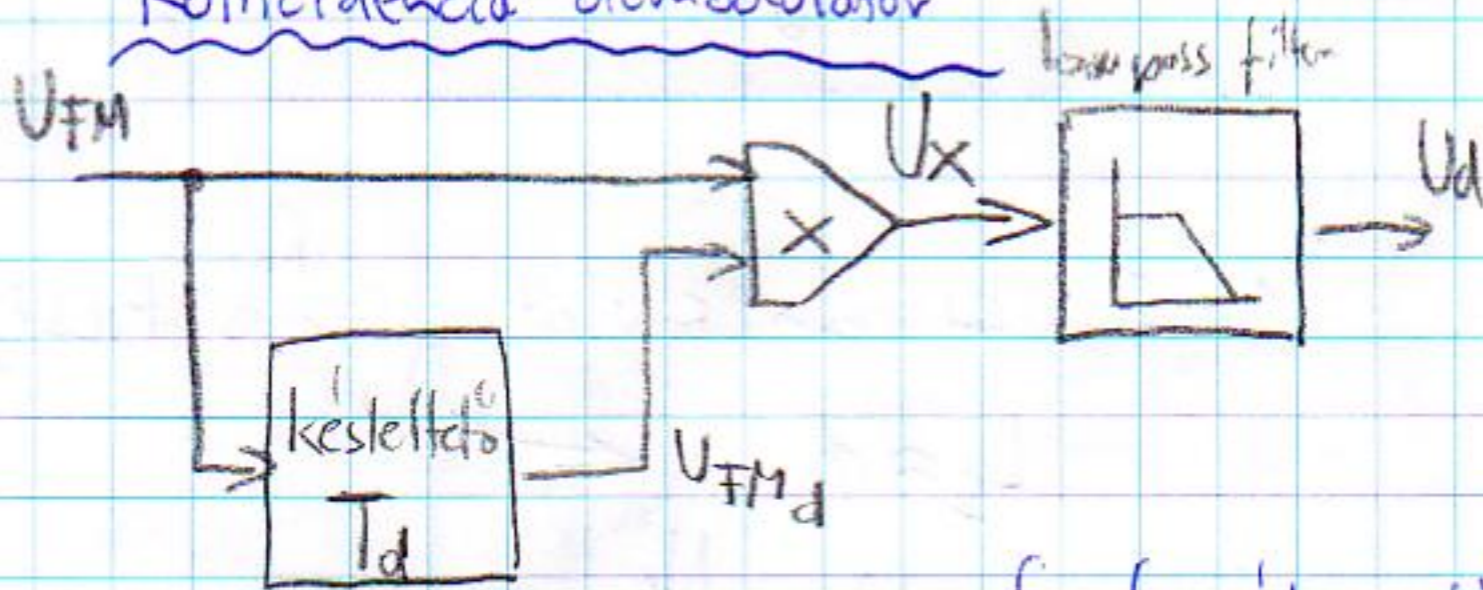

$f = f_v$ -nél $U_d = \phi$

$$U_{FM} = U_v \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t)$$

$$U_{FMd} = U_v \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t - 2\pi \cdot f \cdot T_d)$$

$$U_x = K_{FM} \cdot U_v^2 \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t) \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t - 2\pi \cdot f \cdot T_d) =$$

$$= K_{FM} \cdot U_v^2 \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t) \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t - 2\pi \cdot f_v + K_{FM} \cdot U_m \cdot T_d) =$$

$$f = f_v + K_{FM} \cdot U_m(t)$$

$$2\pi \cdot f \cdot t = 2\pi \cdot (f_v + K_{FM} \cdot U_m) \cdot t$$

$$\frac{\pi}{2} + 2\pi \cdot K_{FM} \cdot U_m \cdot T_d$$

$$\frac{\pi}{2} = 2\pi \cdot f_v \cdot T_d$$

$$2\pi \cdot T_d = \frac{\pi}{2 \cdot f_v}$$

$$= K_{FM} \cdot U_v^2 \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t) \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t - 2\pi \cdot K_{FM} \cdot U_m \cdot T_d) =$$

$$\frac{\pi}{2} - K_{FM} \cdot U_m$$

$$= \sqrt{\frac{K_M}{2}} U_V^2 \left(\underbrace{\sin \left(4\pi \cdot f_t \cdot t - \frac{\pi}{2f_v} \cdot K_{FM} \cdot U_m \right)}_{\text{LPT nicht } \emptyset} + \sin \left(-\frac{\pi}{2f_v} \cdot K_{FM} \cdot U_m \right) \right)$$

$$U_d \approx K_M \cdot \frac{1}{2} U_V^2 \sin \left(-\frac{\pi}{2f_v} \cdot K_{FM} \cdot U_m \right)$$