

2007. 04. 04 szerda

IV Gyakorlat (8 hét)


Távvezeték paraméterek

$$r = \sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')} = \alpha + j\beta$$

terjedési ellenállás


$$Z_0 = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}}$$

hullám impedancia

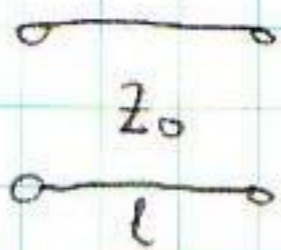


• kettős vezeték

id IV: $C' = 0, R = 0$

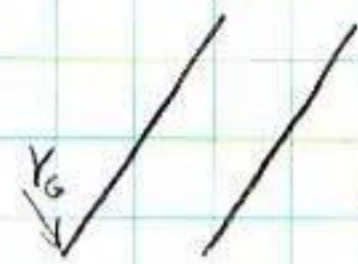

$$L' = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{d}{r_0} \quad C' = \frac{\pi \cdot \epsilon}{\ln \frac{d}{r_0}} \quad r = j\beta \quad (\text{csak fázis fordul ampl. nem csököl})$$

• koaxiális kábel (ált id IV)

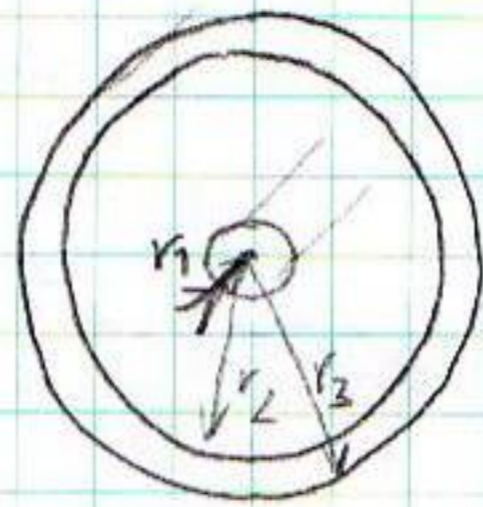

$$L' = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{r_2}{r_1} \quad C' = \frac{2\pi \epsilon}{\ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right)}$$



példa (1) vörösréz kábel

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$r_1 = 7,2 \text{ mm}$$
$$r_2 = 41,6 \text{ mm}$$
$$r_3 = 41,8 \text{ mm}$$

$$\epsilon_r = 3,5 \cdot 10^{-4} \quad \text{tg} \delta = 80$$
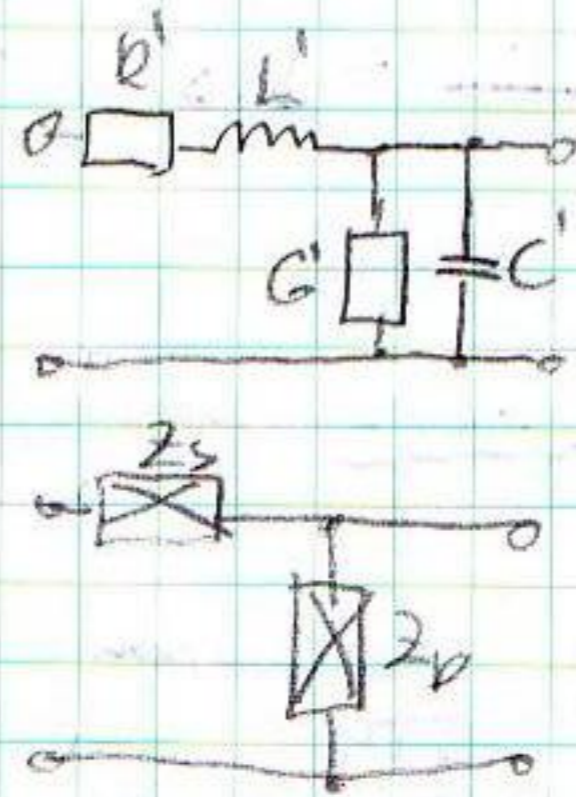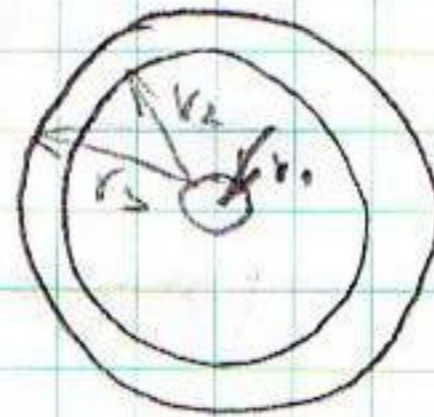
$$\rho = \frac{1}{57} \cdot \Omega \frac{\text{mm}^2}{\text{m}}$$



• R' kiszámítása

km-kénti ellenállás

$$A_1 = r_1^2 \pi = 162,86 \text{ mm}^2$$

(belső vezető keresztmetslete)

$$R' = \frac{\rho l}{A_1} + \frac{\rho l}{A} = \dots = 0,2155 \frac{\Omega}{\text{km}}$$

$$A_2 = (r_3^2 - r_2^2) \pi = 162,86 \text{ mm}^2$$

(külső vezető keresztmetslete)

$$L' = \frac{\mu_0}{2\pi} \left[\ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{1}{4} \right] = \dots = 0,398 \frac{\text{H}}{\text{km}}$$

külső és belső átmérő

$$\omega L' = 314 \cdot 0,398 \cdot 10^{-3} \frac{\Omega}{\text{km}} = 0,1247 \frac{\Omega}{\text{km}}$$

Soros impedancia: $Z_s = R + j\omega L = \dots = 0,2485 e^{j50,4^\circ} \frac{\Omega}{\text{km}}$

kapacitás

$$C = \frac{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r}{\ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right)} = \frac{2\pi \cdot 10^{-9} \cdot 3,5}{4\pi \cdot 9 \cdot \ln \left(\frac{4,1}{7,2} \right)} = 0,1125 \cdot 10^{-9} \frac{\text{F}}{\text{m}}$$

$$\omega C = 314 \cdot 0,1125 \cdot 10^{-9} = 3,5 \cdot 10^{-6} \frac{\text{S}}{\text{km}}$$

$$G' = \omega C \cdot \tan \delta = 0,28 \cdot 10^{-6} \frac{\text{S}}{\text{km}}$$

$$Y_p = G' + j\omega C' \approx j 35 \cdot 10^{-6} \frac{\text{S}}{\text{km}}$$

$$Z_0 = \sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')} = \dots = (1,47 + j 2,56) \cdot 10^{-3} \frac{1}{\text{km}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \alpha = 1,47 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\text{km}}$$

$$\beta = 2,56 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\text{km}}$$

nem id \Rightarrow fázis fordítva
($\omega \cdot 1000 \cdot \alpha$)

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}} = (818 - j 145) \Omega = 833 \cdot e^{-j10,9^\circ} \Omega$$

(komplex!!!)

példa(2) Szabadvez. (kettős vez.)

$d = 30 \text{ mm}$ $r_0 = 2,5 \text{ mm}$ $f = 10 \text{ MHz}$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{j\omega L'}{j\omega C'}} = \sqrt{\frac{L'}{C'}} = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \cdot \ln \left(\frac{d}{r_0} \right) = 120 \ln \frac{30}{2,5} = 300 \Omega$$

$$\gamma = j\beta = j 0,209 \frac{1}{\text{m}}$$

$$j\omega L' C' =$$


$$\beta = 0,209 \frac{1}{\text{m}} = 0,209 \frac{1}{10^3 \text{ m}} = 0,209 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\text{km}} \quad (\text{fixe } \alpha \text{ és } \beta \text{ elozve})$$

kettős vezeték vagy koax kábel


+ kis β
+ kis Z_0

- nagy β
- nagy Z_0
- páros csillag. b.

- EMT nagy (H)

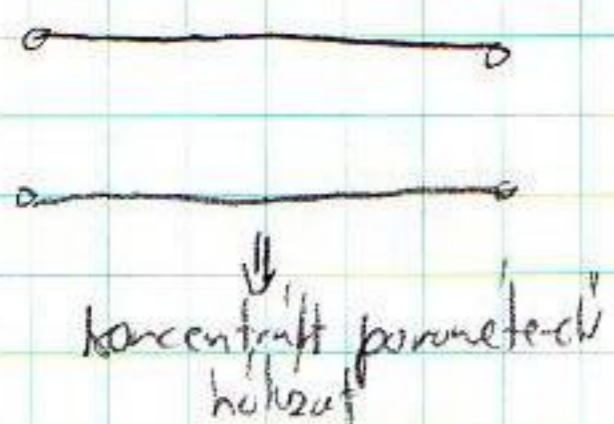

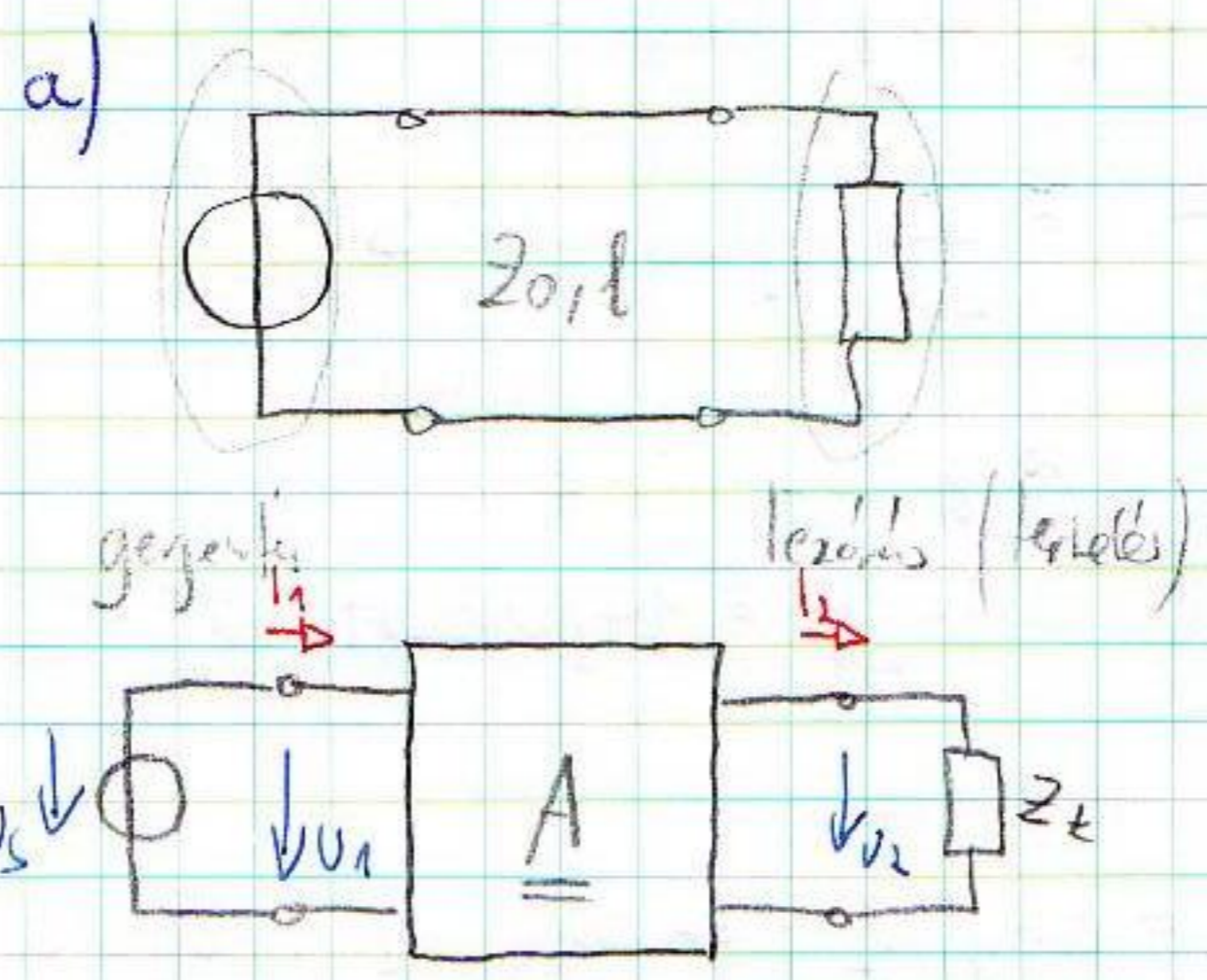kb. 5-10: elanve tartomány
felbontás elég jó közelítéssel



$$U_1 = \text{ch } \gamma l U_2 + z_0 \text{sh } \gamma l \cdot I_2$$

$$I_1 = \frac{\text{sh } \gamma l}{z_0} U_2 + \text{ch } \gamma l \cdot I_2$$

példa(3)
Tárvonalak, mint hálózati

$$TV_{\text{par.}} \begin{cases} r = 1,1 \cdot 10^{-3} e^{j 79,9^\circ} \frac{1}{\text{km}} = (0,193 + j 1,025) \cdot 10^{-3} \frac{1}{\text{km}} \\ z_0 = (818 - j 145,7) \Omega = 833 e^{-j 10,1^\circ} \Omega \end{cases}$$

fogyasztót $U_2 = 90 \text{ kV}$ $I_2 = 400 \cdot e^{-j 10^\circ} \text{ A}$

$l = 20 \text{ km}$ $U_1 = ?$ $I_1 = ?$



$$\left. \begin{aligned} U(z) &= U_1^+ e^{-\gamma z} + U_1^- e^{+\gamma z} \\ I(z) &= \frac{U_1^+}{z_0} e^{-\gamma z} - \frac{U_1^-}{z_0} e^{+\gamma z} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} U_2 &= U(l) \\ I_2 &= I(l) \end{aligned} \quad \begin{aligned} U_1 &= \text{ch } \gamma l U_2 + z_0 \text{sh } \gamma l I_2 \\ I_1 &= \frac{\text{sh } \gamma l}{z_0} U_2 + \text{ch } \gamma l I_2 \end{aligned}$$

$\gamma = \gamma l$

ha γl kicsi

$\text{sh } \gamma l \approx \gamma l$
 $\text{ch } \gamma l \approx 1 + \frac{1}{2} \gamma^2 l^2$

$$z_0 \cdot \text{sh } g \approx z_0 \cdot g = 18,32 e^{j63,8^\circ} \Omega$$

$$\frac{\text{sh } g}{z_0} \approx \frac{g}{z_0} = j 26,4 \cdot 10^{-4} \text{ S}$$


$$\text{sh } g \approx g = 22 \cdot 10^{-2} e^{j73,9^\circ}$$

$$\text{ch } g \approx 1 + \frac{1}{2} g^2 = 1 + j 0,837 \cdot 10^{-4}$$

$$U_1 = \text{ch } g U_2 + z_0 \text{sh } g \cdot I_2 = 94 \cdot 10^3 e^{j3,25^\circ} \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{\text{sh } g}{g} U_2 + \text{ch } g I_2 = 399,9 e^{-j9,6^\circ} \text{ A}$$
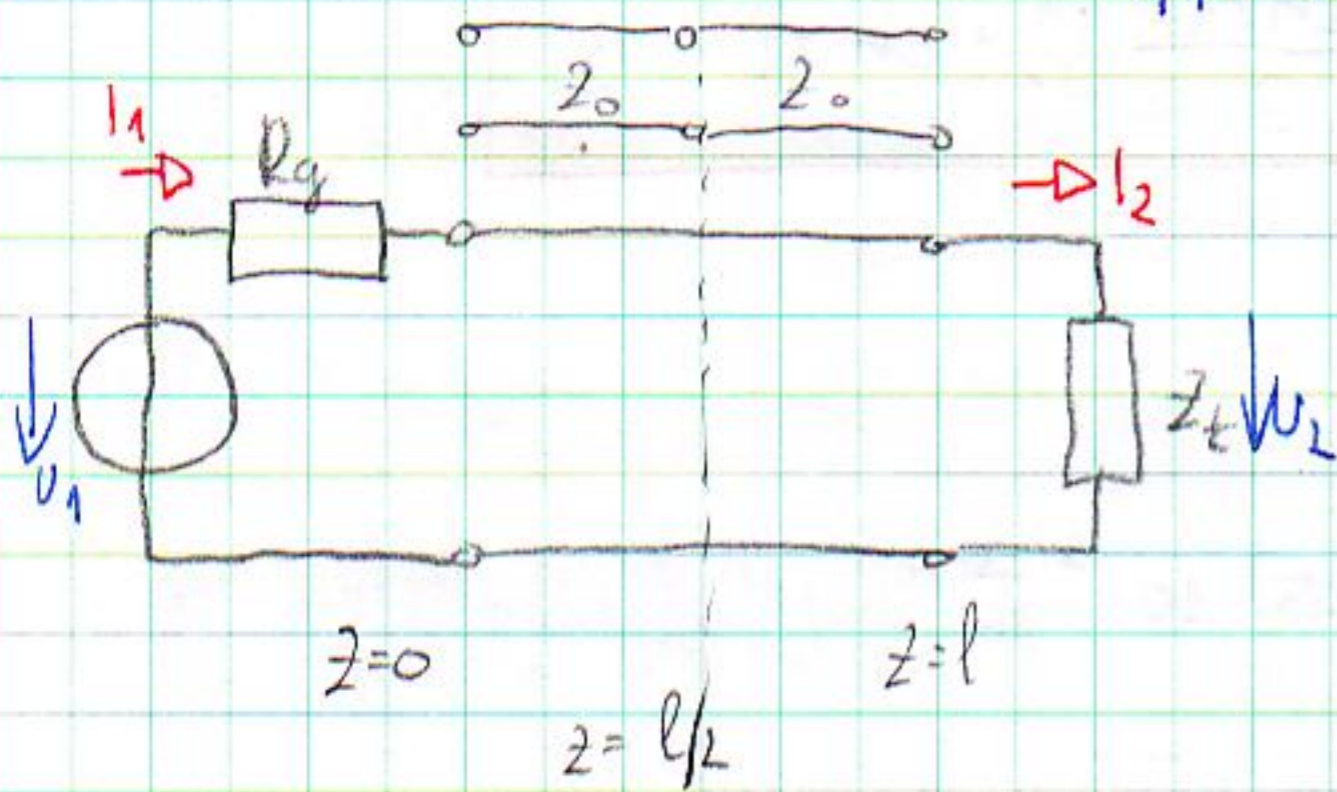
$$\varphi_1 = 3,25^\circ - (-9,6^\circ) \approx 13,45^\circ (> \varphi_2)$$



$$U_{\frac{l}{2}} = \text{ch } \frac{g}{2} U_2 + z_0 \text{sh } \frac{g}{2} I_2$$

pejda(4)

$$z_0 = 160 \Omega \quad l_1 = 500 \text{ m}$$


id TV

$$Z_2 = 100 + j 10 \Omega$$

$$U_1 = 100 \text{ V}$$

$$U_2 = ? \quad I_2 = ?$$

$$f = 1 \text{ MHz}$$

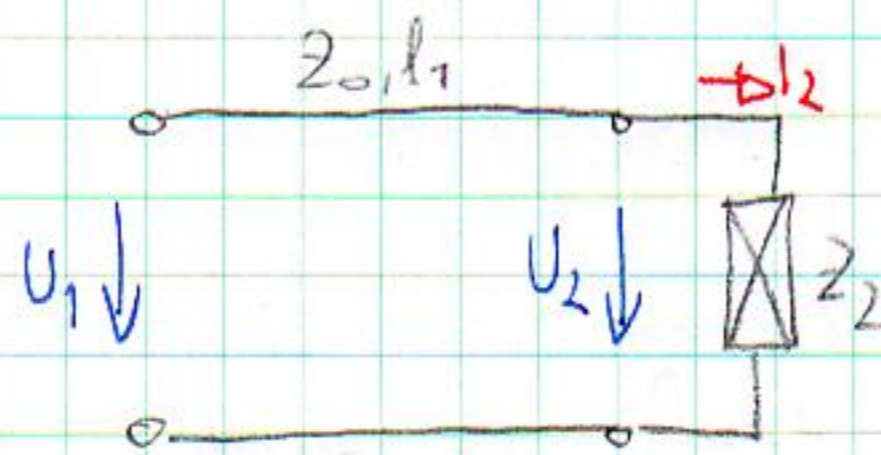

$$U_2 = Z_2 \cdot I_2$$

$$I_2 = \frac{U_2}{Z_2}$$

$\cos \beta l$

$j \sin \beta l$

lanc karakteristika alogin: $U_1 = \text{ch } \beta l U_2 + z_0 \text{sh } \beta l \cdot \frac{U_2}{Z_2}$

$$\beta = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi \cdot 10^6}{3 \cdot 10^8} = \frac{2}{3} \pi \cdot 10^{-2} \frac{1}{\text{m}} \quad \beta l = \frac{2\pi}{3} \cdot 10^{-2} \cdot 500 = 30 \frac{\pi}{3}$$

id. IV. $\gamma = j\beta$ $g = j\beta l$

$\text{ch } j\beta l = \cos \beta l$

$\text{sh } j\beta l = j \sin \beta l$


$\cos \beta l = \dots = -\frac{1}{2} = 0,5$

$\sin \beta l = \dots = -\frac{\sqrt{3}}{2} \approx -0,866$

$$\underline{U_2 = \frac{U_1}{\cos \beta l + j \frac{Z_0}{Z_2} \sin \beta l} = 66 e^{j 245,05^\circ} \text{ V}}$$

$$\underline{I_2 = \frac{U_2}{Z_2} = 0,127 e^{j 239,25^\circ} \text{ A}}$$

pelede(S) lösung

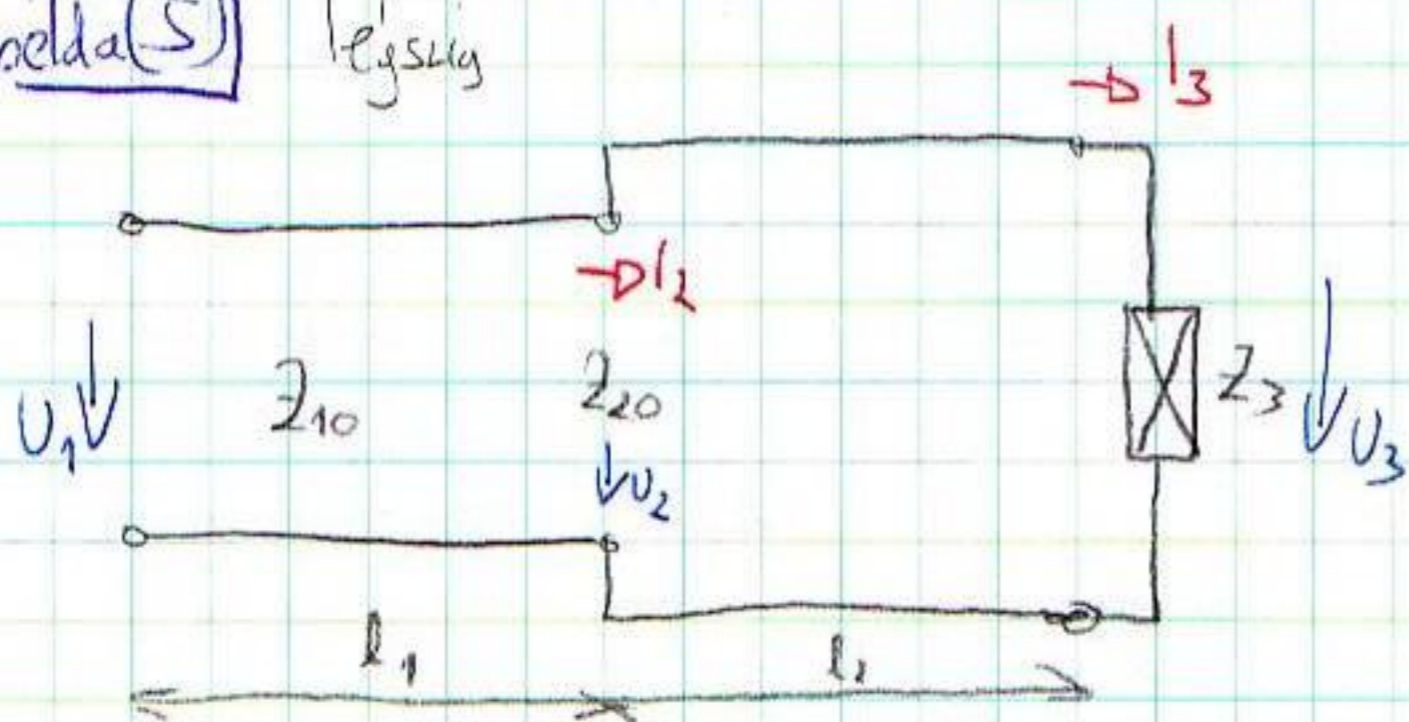

Skalierungskennlinien

$Z_{10} = 100 \Omega, l_1 = 10 \text{ m}$

$Z_{20} = 160 \Omega, l_2 = 0,5 \text{ m}$

$Z_3 = (120 + j40) \Omega$

$U_3 = ? I_3 = ?$

$U_1 = 60 \text{ V}$

$f = 50 \text{ MHz}$

$\lambda = \frac{c}{f} = 6 \text{ m}$

$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi}{3} \frac{1}{\text{m}}$

$\theta_1 = \beta l_1 = \frac{10}{3} \pi = 3\pi + \frac{1}{3} \pi$

$\theta_2 = \beta l_2 = \frac{\pi}{6}$

folgt
=>

$$U_1 = \operatorname{ch} \gamma l_1 \cdot U_2 + z_{10} \operatorname{sh} \gamma l_1 \cdot I_2 = \frac{\operatorname{ch} \gamma l_1}{\cos \beta l_1} \left(\frac{\operatorname{ch} \gamma l_2}{\cos \beta l_2} U_3 + \frac{z_{20} \operatorname{sh} \gamma l_2}{j \sin \beta l_2} I_3 \right) +$$

$$z_0 \operatorname{sh} \gamma l_1 \left(\frac{U_3}{z_0} \frac{\operatorname{ch} \gamma l_2}{j \sin \beta l_2} + \frac{\operatorname{ch} \gamma l_2}{\cos \beta l_2} I_3 \right) =$$

=

$$\text{id TV} \Rightarrow \operatorname{ch} j \beta l_1 = \cos \beta l_1$$

$$\operatorname{sh} j \beta l_1 = j \sin \beta l_1$$

$$= \left(U_3 \cos \beta l_1 \cdot \cos \beta l_2 - \frac{z_{10}}{z_0} \sin \beta l_1 \cdot \sin \beta l_2 \right) + j U_3 \left(\frac{\cos \beta l_1}{z_3} \cdot z_{20} \sin \beta l_2 + \frac{z_{10}}{z_3} \sin \beta l_1 \cdot \cos \beta l_2 \right)$$

 U_1

$$\underline{U_3} = \frac{U_1}{\cos \beta l_1 \cdot \cos \beta l_2 - \frac{z_{10}}{z_0} \sin \beta l_1 \sin \beta l_2 + j \left(\frac{z_{20}}{z_3} \cos \beta l_1 \sin \beta l_2 + \frac{z_{10}}{z_3} \sin \beta l_1 \cos \beta l_2 \right)}$$

 $= 0,3 e^{j 115,65^\circ} \text{ V}$

$$\underline{I_3} = \frac{U_3}{z_3} = 0,495 e^{j 97,24^\circ} \text{ A}$$