



2007.03.22. csütörtök

XI. Előadás (6.hét)

Transzformátor

az óra tartalma: drop : gyökérletben 10%
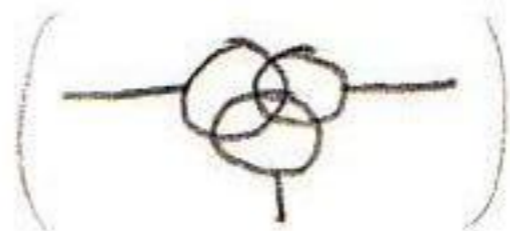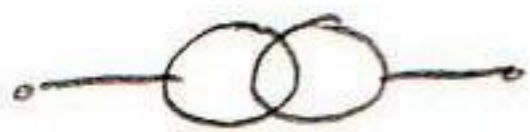
$$\frac{\varepsilon}{100} = \frac{U_{rzt}}{U_{nf}} = \frac{\Delta U_{tr \text{ üzemi}}}{U_{nf}} = \frac{I_{n1}}{I_z} = \frac{S_n}{S_z}$$




U_{n1} / U_{n2}
 névleges primer fesz: U_{n1}
 névleges szekunder fesz: U_{n2}

átvitel: $\frac{U_{n1}}{U_{n2}} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_{n2}}{I_{n1}}$



hévlt. telj: $S_n = S_{n1} = S_{n2} = \sqrt{3} U_{n1} I_{n1} = \sqrt{3} U_{n2} I_{n2}$

drop: $\varepsilon [\%]$ (százalékos fesz esés)

modell

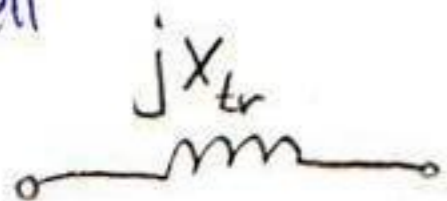

trafo reaktanci számítás:

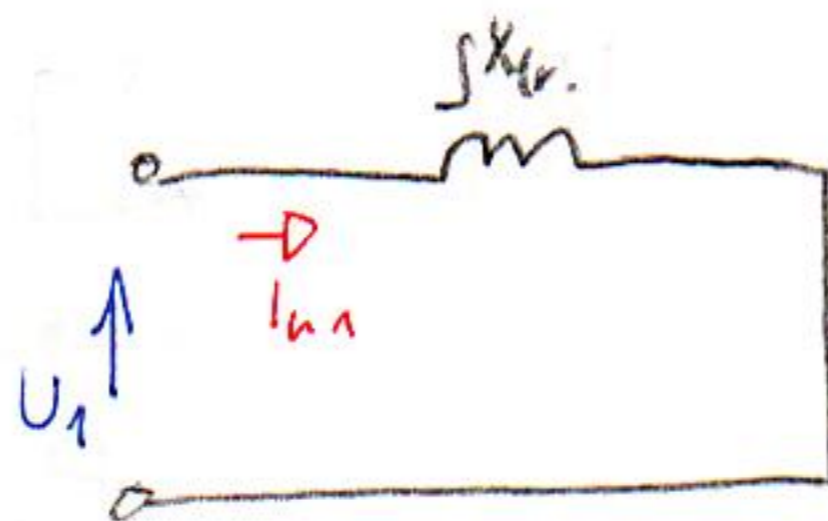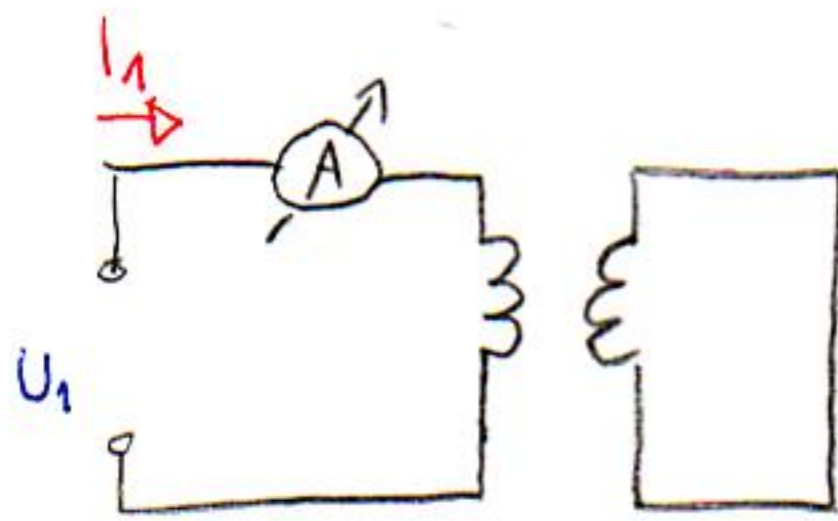

$$U_1 \uparrow \Rightarrow I_1 = I_{n1}$$

$$I_2 = I_{n2}$$

①

$$\varepsilon = \frac{U_1}{\frac{U_{n1}}{\sqrt{3}}} \cdot 100\% = \frac{I_{n1} \cdot X_{tr}}{\frac{U_{n1}}{\sqrt{3}}} \cdot 100\%$$

$$\frac{X_{tr1}}{X_{tr2}} = \left(\frac{U_{n1}}{U_{n2}} \right)^2$$

$$\Rightarrow X_{trafo1} = \frac{\varepsilon}{100\%} \cdot \frac{U_{n1}/\sqrt{3}}{\frac{S_n}{\sqrt{3} \cdot U_{n1}}} = \frac{\varepsilon}{100\%} \cdot \frac{U_{n1}^2}{S_n}$$


primer. oldal, szek. oldal

$$\Rightarrow X_{tr2} = \frac{\varepsilon}{100\%} \cdot \frac{U_{n2}^2}{S_n}$$

primer. oldal, szek. oldal

$$\frac{\varepsilon}{100} = \frac{U_{r2f}}{U_{n2f}}$$


② Trafo üzemeltetési feszültség esés

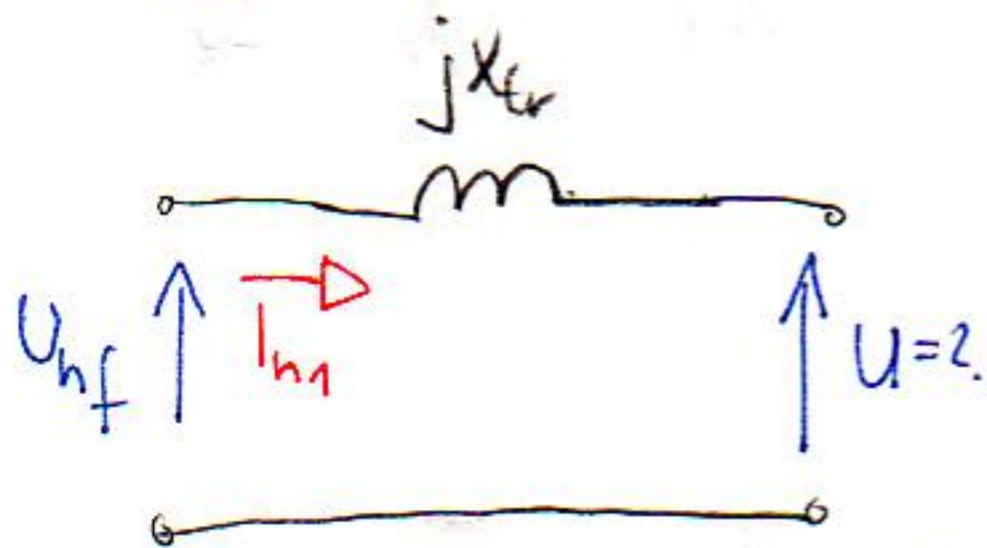

$$\Delta U_{tr} = I_{n1} \cdot X_{tr} = \frac{S_n}{\sqrt{3} \cdot U_{n1}} \cdot \frac{\varepsilon}{100} \cdot \frac{U_{n1}^2}{S_n} = \frac{\varepsilon}{100} \cdot \frac{U_{n1}}{\sqrt{3}}$$


$$\frac{\varepsilon}{100} = \frac{\Delta U_{tr}}{U_{n1f}}$$

③

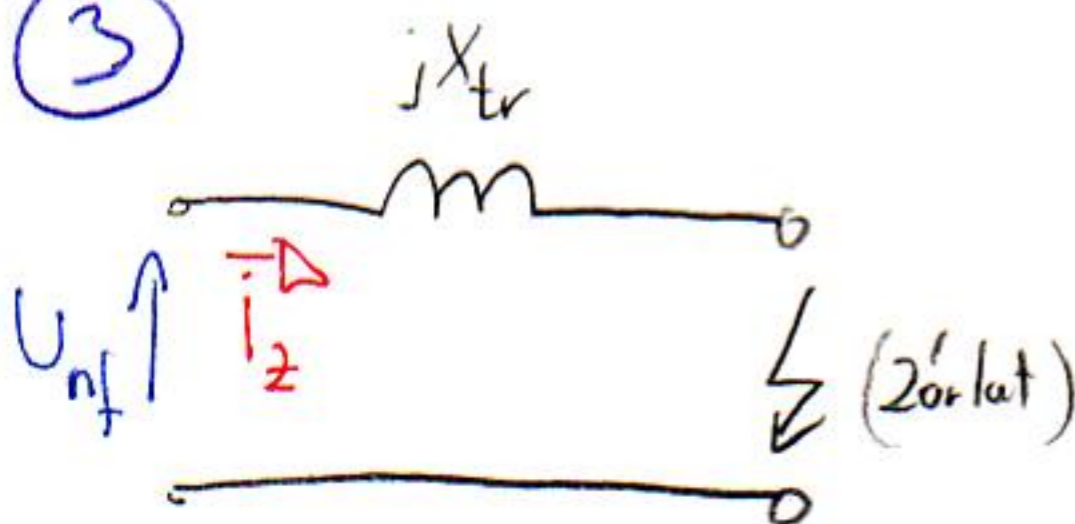

$$I_2 = \frac{U_{n2f}}{X_{tr}} = \frac{\frac{U_{n1}}{\sqrt{3}}}{\frac{\varepsilon}{100} \cdot \frac{U_{n1}^2}{S_n}} = \frac{100}{\varepsilon} \cdot \frac{\sqrt{3} \cdot U_{n1} \cdot I_{n1}}{U_{n1}}$$
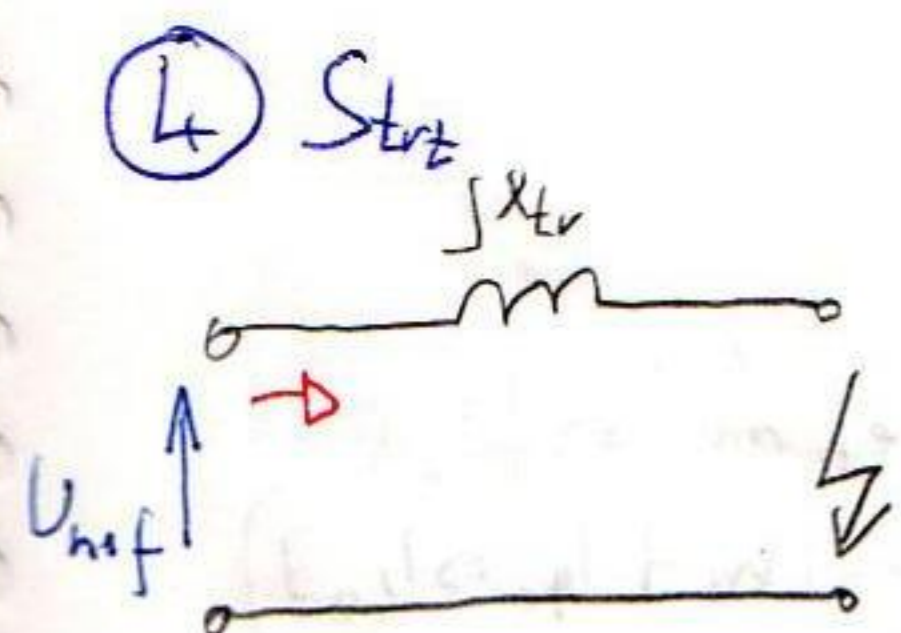
$$\frac{\varepsilon}{100} = \frac{I_{n1}}{I_2}$$




$$S_{tr2} = \sqrt{3} \cdot U_{n1} \cdot I_2 = \sqrt{3} \cdot U_{n1} \cdot I_2$$

$$\frac{\frac{U_{n1}}{\sqrt{3}}}{\frac{\epsilon}{100}} \cdot \frac{U_{n1}^2}{S_n} = \frac{S_n}{\frac{\epsilon}{100}}$$

$$\frac{\epsilon}{100} = \frac{S_n}{S_z}$$

⇒ mire jó?

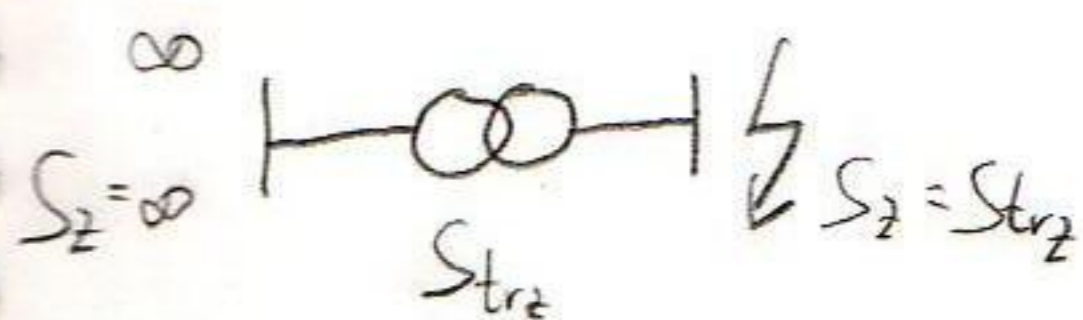

$$S_z^A = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_2 = \sqrt{3} \cdot U_n^H \cdot \frac{U_f^H}{X^H + X_{tr}}$$

$$X^H = \frac{U_n^H^2}{S_z^H}$$

$$X_{tr} = \frac{\epsilon}{100} \cdot \frac{U_{tr,n}^2}{S_n}$$

$$U_n^H \approx U_{tr,n}$$

$$\frac{1}{S_z^A} = \frac{1}{S_z^H} + \frac{1}{S_{z,tr}}$$

eddig pozitív (+) sorrendű modell,

a (-) sorrendű modell a forgógépekkel esetekben megesszeik a (+) sorrendű modellel
mi a helyzet a (0)-sorrendű modellel?


$$X_{tr}^{\oplus} = X_{tr}^{\ominus}$$

H: hálózat

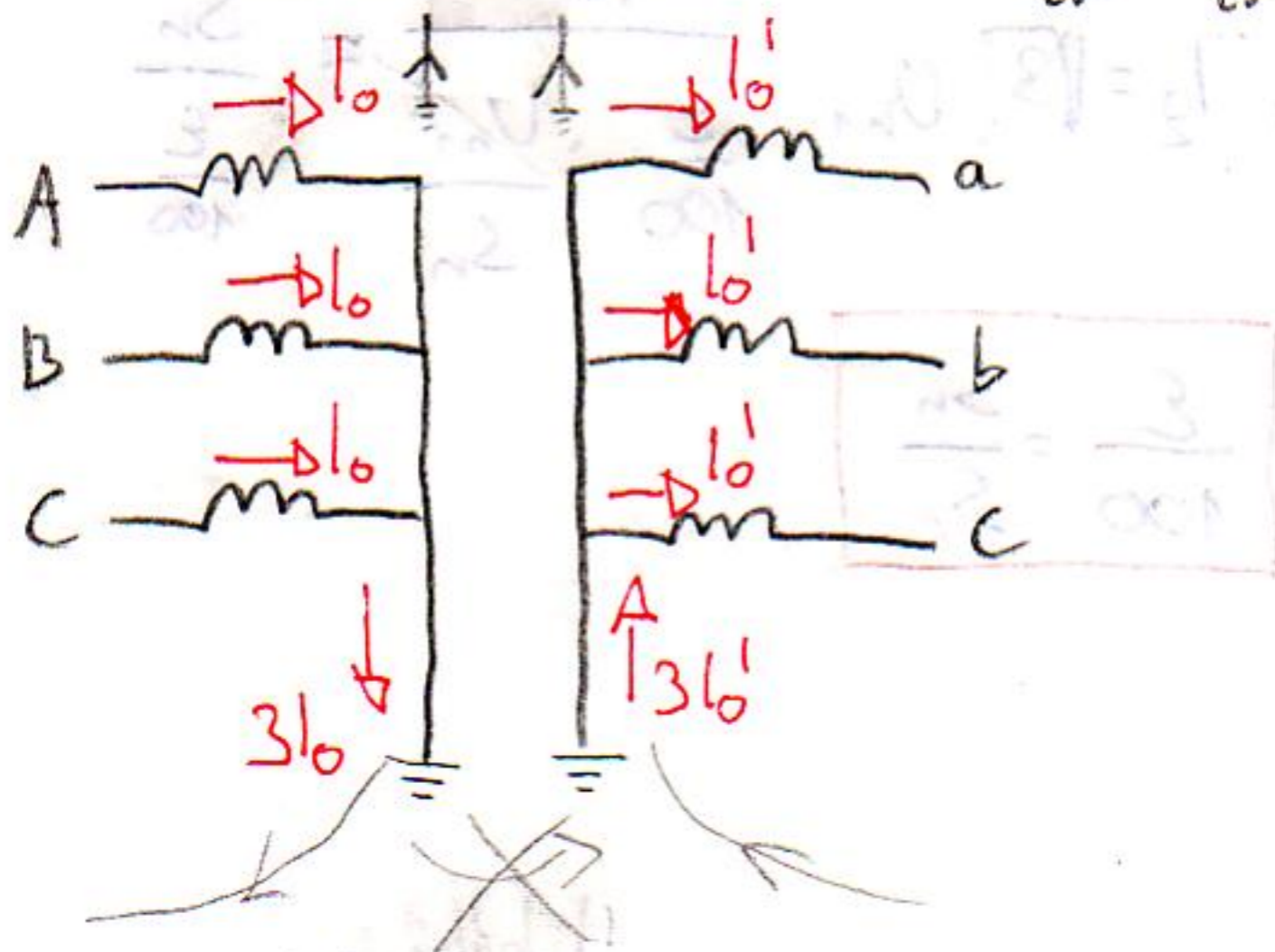(A) A oldal

trafó zerosorvezető modell:



$X_{tr}^{\oplus} = X_{tr}^{\ominus} \approx X_{tr}^{\circ}$




(földelt csillag - csillag 3f-trafó)

ha felső pólus áram \Rightarrow felső szek. áram (ha $\exists I_{A0} \Rightarrow I_{20} \exists$)


modell

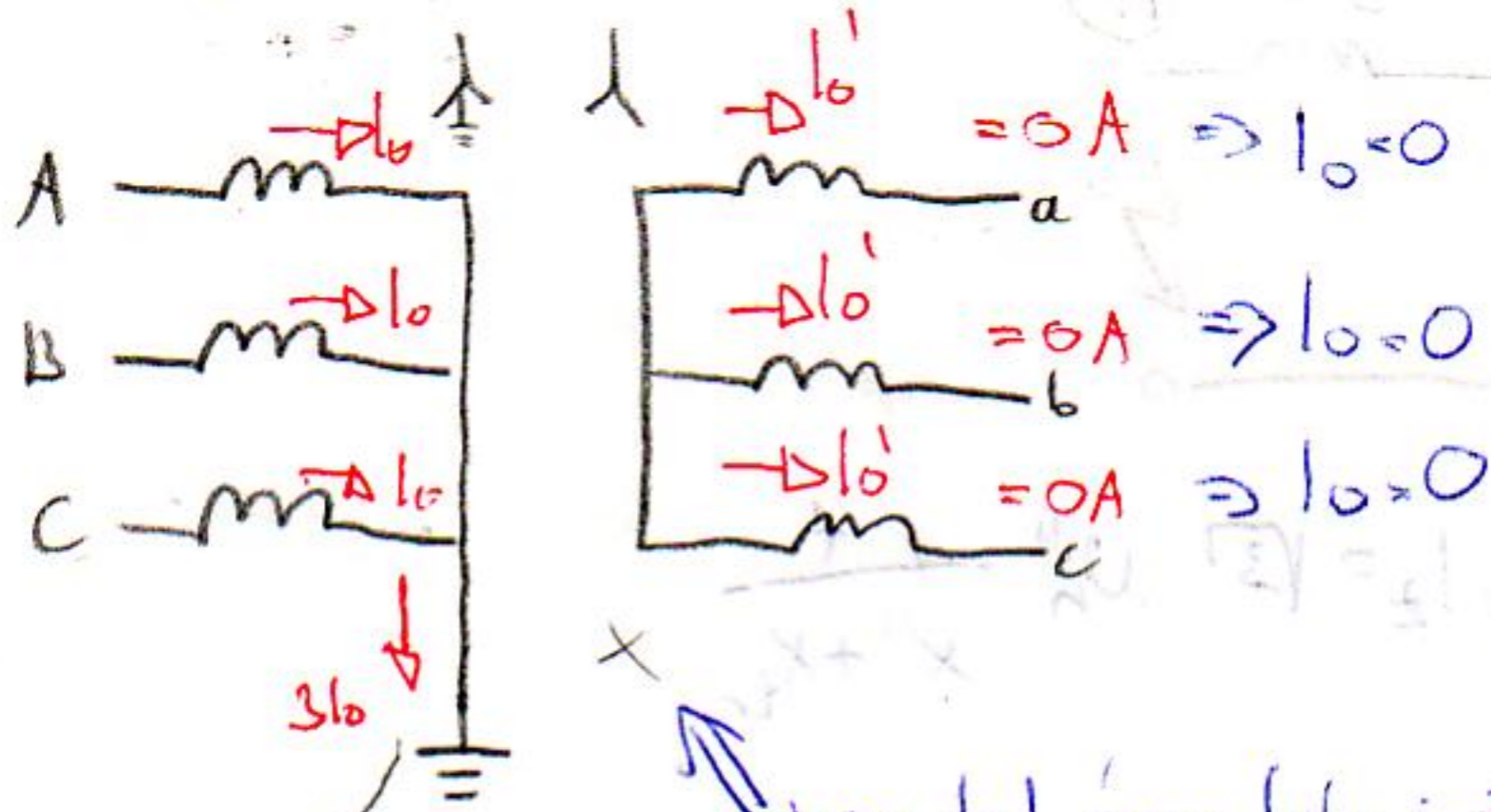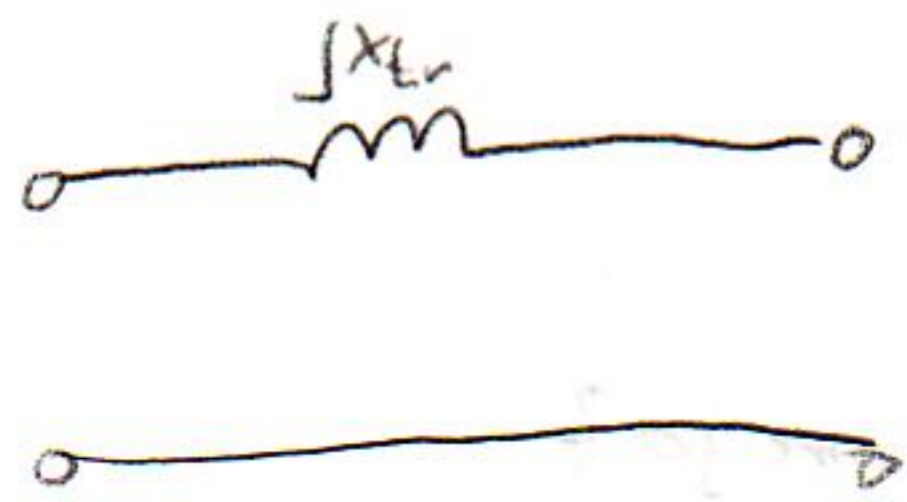

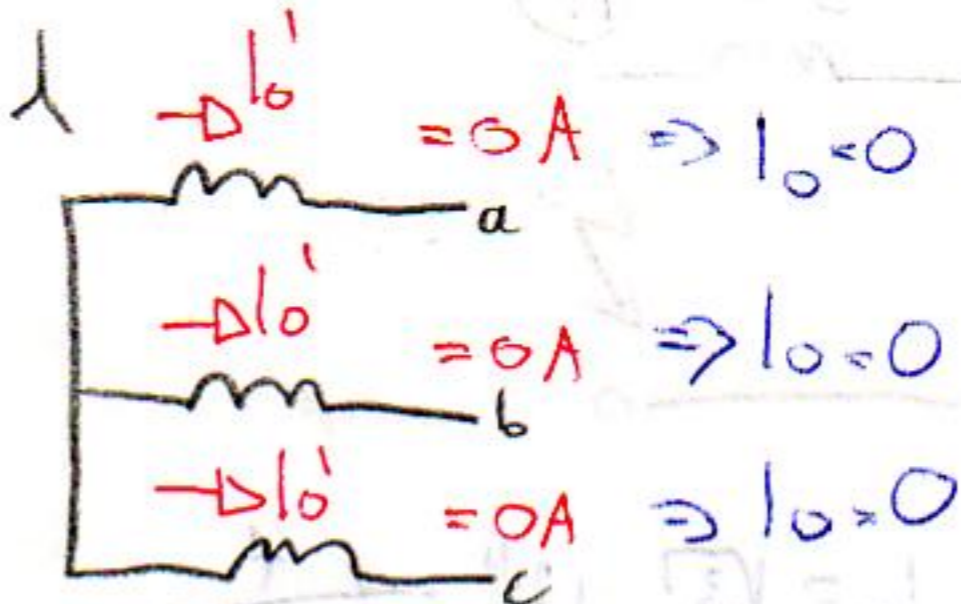
(földelt csillag - szigetelt csillag 3f-trafó)



modell

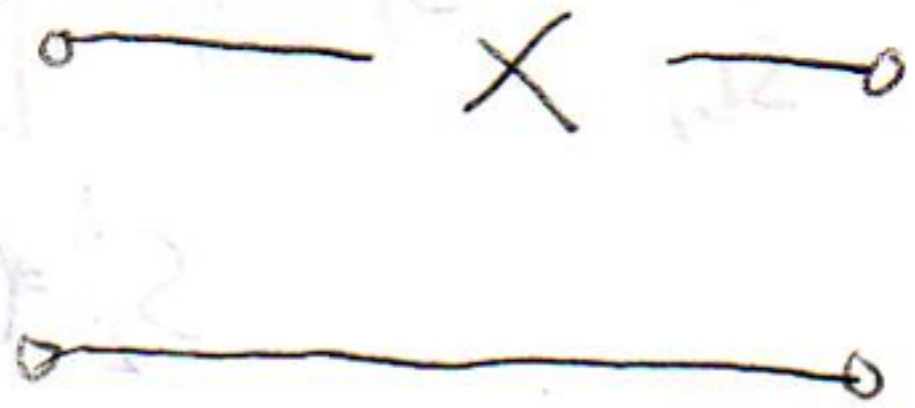


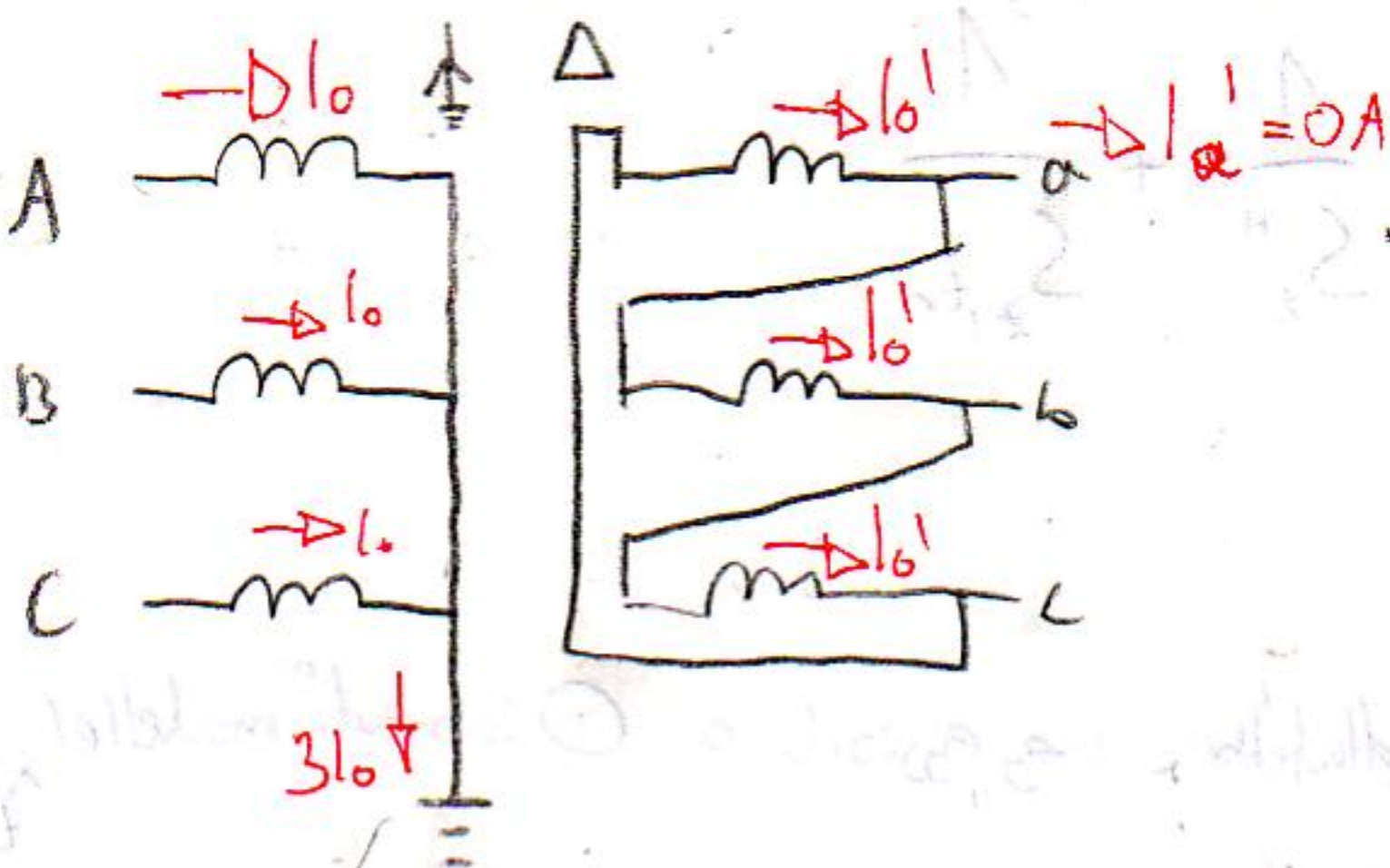nem tud áram folyni $\Rightarrow I_0' = 0 \Rightarrow I_0 = 0 \Rightarrow$ hely. modell = szigetelés



(földelt csillag - szigetelt delta 3f-trafó)


modell

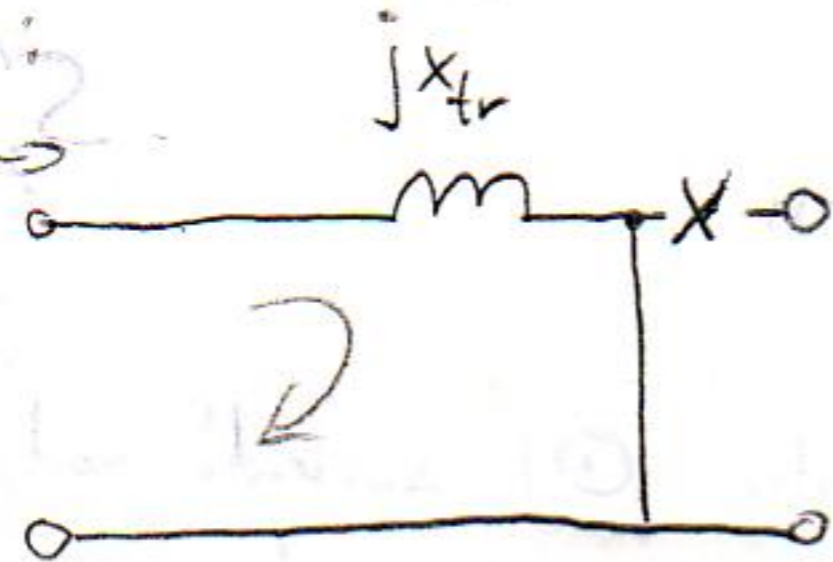

példa $(U_{n1}) (U_{n2})$
120/36,75



Yd 11

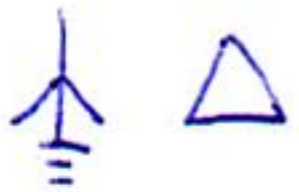

feszültség és áramok egyenlősége fordultok,
Se imp, se telj nem fordult!

$U^A = 60 \text{ kV}$

$U^B = -j 30 \text{ kV}$




$U^C = +j 30 \text{ kV}$

$U_a = ?$

$\Rightarrow U_b = ?$

$U_c = ?$

áram váltó

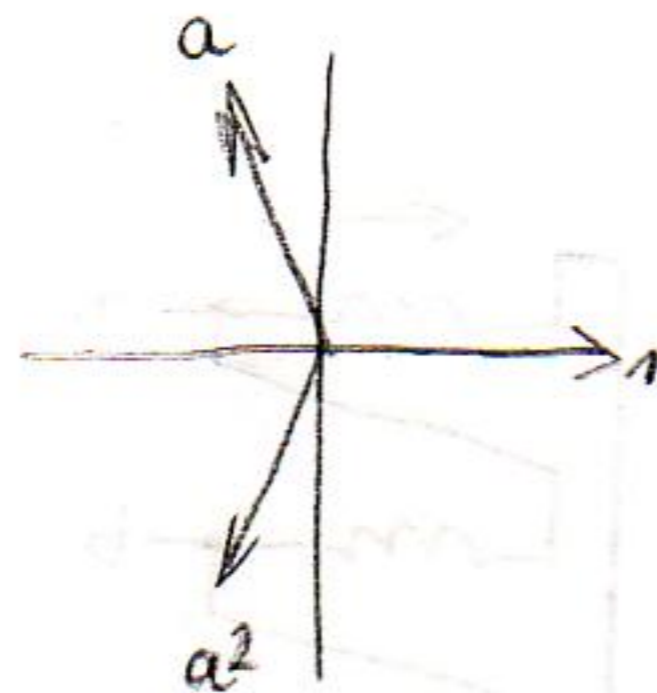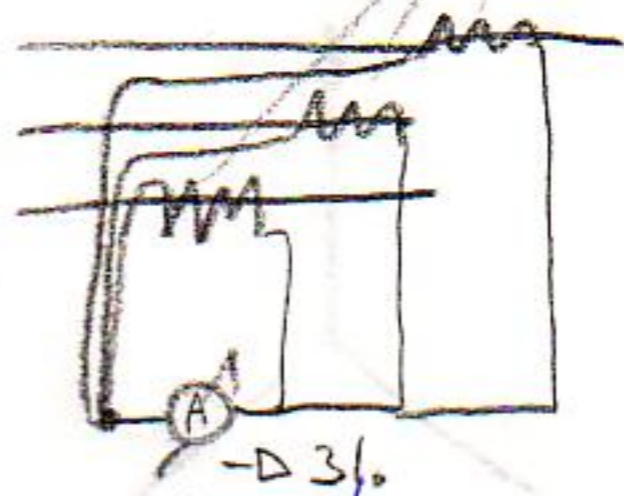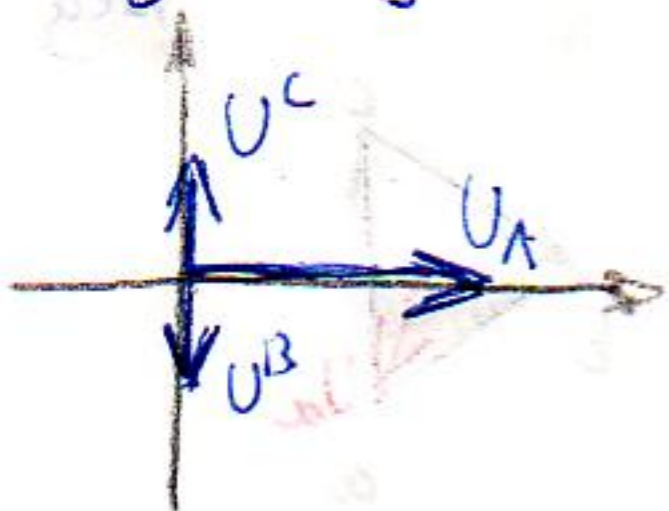

Szimmetrikus összetételre bontás:

$U_0 = \frac{1}{3}(U^A + U^B + U^C) = 20 \text{ kV}$

$U_2 = \frac{1}{3}(U^A + a^2 U^B + a U^C) = \frac{1}{3} \left[60 - j 30 \left(-\frac{1}{2} - j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) + j 30 \left(-\frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right] =$

$= \frac{1}{3} \left[60 + 30 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} \right) + j 30 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) \right] = \frac{1}{3} (60 + 30\sqrt{3}) = 2,68 \text{ kV}$

$U_1 = \frac{1}{3} [U^A + a U^B + a^2 U^C] =$
 $= \frac{1}{3} [60 + 30\sqrt{3} + \phi] = 37 \text{ kV}$

$U_0' = \phi$

$U_1' = 37 \text{ kV} \cdot \frac{36,75}{120} e^{j 30^\circ}$

$U_2' = 2,68 \text{ kV} \cdot \frac{36,75}{120} e^{-j 30^\circ}$

Szekunder \odot sr
Szekunder \oplus sr
Szekunder \ominus sr

$U_a = U_0' + U_1' + U_2'$
 $U_b = U_0' + a^2 U_1' + a U_2'$
 $U_c = U_0' + a U_1' + a^2 U_2'$

fázis + szekunder feszék

$[T] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix}$ $[T]^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix}$

$U_{ab} = U_a - U_b$