

10. példa

Rajzolja fel az ábra szerinti számláló kimeneteinek jelalakjait

Az aszinkron számláló 1 – 0 átmenetre billen. A bináris 7 – nél a NAND kapu törli a számlálót, ezért csak a törlés ideje alatt áll fent ez az érték. A számlálás kezdődik előlről. A D kimeneten állandóan 0 lesz.

