

## 7. péda

Rajzolja fel a három flip-flop kimeneteinek időfüggvényét az ábra szerinti vezérlésnél.

A D flip-flop 0 – 1 átmenetre billen, míg az ms tárolók kimeneti értéke a billentő jel lefutó élénél vált.

Az idődiagramoknál felrajzoltuk mindkét kezdeti értékhez ( vékony, ill. vastag vonal ) tartozó változásokat.

