

1. Tanulmányozza a Mikro gép kapcsolási vázlatát (..\Mikro\Mg\_Rajz\Gyakcpu.jpg), és állapítsa meg :
- a. Milyen vezérlő jeleket kap az EPROM?
  - b. Milyen címtartományban olvashat az EPROM-ból a kontroller?
  - c. Milyen vezérlő jeleket kap a RAM?
  - d. Milyen címtartományban írhat, vagy olvashat a RAM-ból a kintrroller?
  - e. Milyen jeleket állít elő a címdekódoló áramkör?
  - f. Mi a feladata a 74ALS573 típusú LATCH-nek?

*A mikrogép kapcsolási vázlata*

