

1. mit értünk felfutási idő alatt?
2. Mi a szintfogó dióda alkalmazásának célja?
3. Milyen feltételek mellett tekintjük teljesen nyitottnak a tranzisztort?
4. Mit értünk az időállandó fogalma alatt?
5. Mire használható a monostabil multivibrátor?
6. Milyen vezérlési módjai vannak a bistabil multivibrátornak?
7. Mit értünk lefutási idő alatt?
8. Mi a telítés gátló dióda alkalmazásának célja?
9. Milyen feltételek mellett tekintjük teljesen lezárttnak a tranzisztort?
10. Mit értünk az időállandó fogalma alatt?
11. Mire használható a Schmitt trigger?
12. Soroljon fel fűrészfeszültséget előállító áramköröket!
