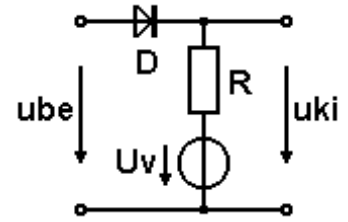


1. Rajzolja le a -1 V vágófeszültségű vágóáramkör kimenő feszültségének időbeli lefolyását, ha a bemeneten 250 Hz , 6 Vpp nagyságú, háromszög alakú feszültség van! A feszültség és az idő tengelyekre válasszon léptéket és tüntessen fel a beosztást is! Nevezze meg az áramkört!



2. Rajzolja le az 1 V vágófeszültségű vágóáramkör kimenő feszültségének időbeli lefolyását, ha a bemeneten 200 Hz , 6 Vpp nagyságú, háromszög alakú feszültség van! A feszültség és az idő tengelyekre válasszon léptéket és tüntessen fel a beosztást is! Nevezze meg az áramkört!

