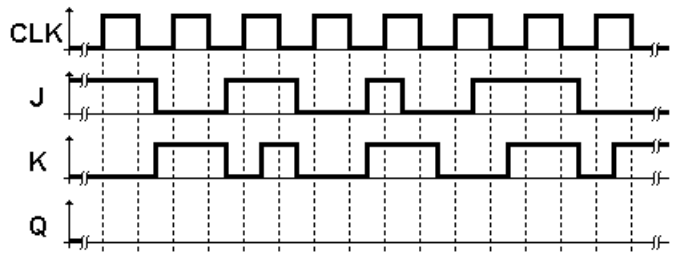



XII. elemi tárolók ütemdiagramja

1


- 1) Az alábbi ütemdiagramban adott óra- és vezérlőjelek függvényében, rajzolja meg a JK tároló Q kimenetének időbeli lefolyását! Az órajel lefutó éllel vezérelt.



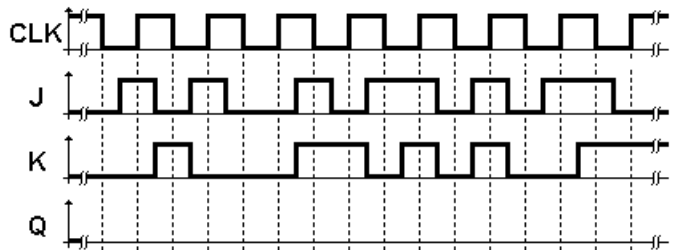
- 2) Az alábbi ütemdiagramban adott óra- és vezérlőjelek függvényében, rajzolja meg a JK tároló Q kimenetének időbeli lefolyását! A tároló órajele 0-1 átmenetre működik.



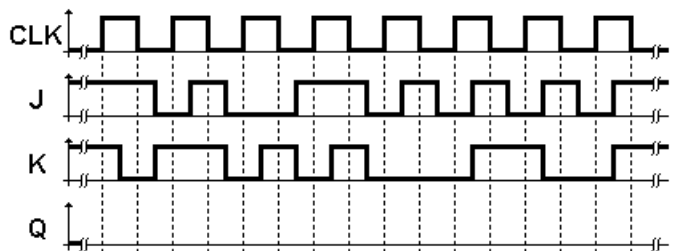
- 3) Az alábbi ütemdiagramban adott óra- és vezérlőjelek függvényében, rajzolja meg a JK tároló Q kimenetének időbeli lefolyását! A tároló órajel bemenete negatív élvezérlésű.



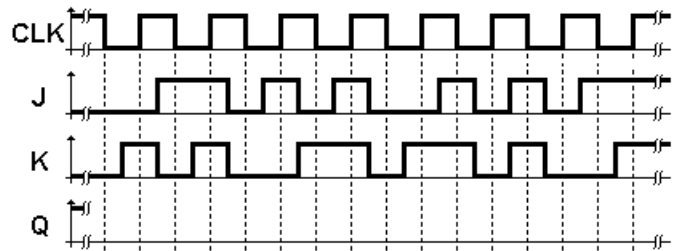
- 4) Az alábbi ütemdiagramban adott óra- és vezérlőjelek függvényében, rajzolja meg a JK tároló Q kimenetének időbeli lefolyását! A tároló órajel bemenetére a pozitív él hatásos.



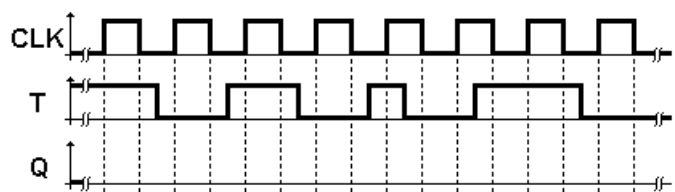
- 5) Az alábbi ütemdiagramban adott óra- és vezérlőjel függvényében, rajzolja meg a T tároló Q kimenetének időbeli lefolyását! A tároló órajel bemenetét 1-0 átmenet vezérli.



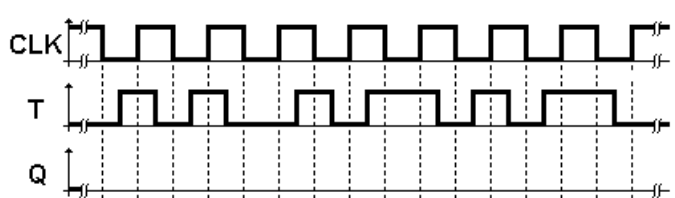
- 6) Az alábbi ütemdiagramban adott óra- és vezérlőjel függvényében, rajzolja meg a T tároló Q kimenetének időbeli lefolyását! A tároló órajel bemenete felfutó éllel vezérelt.




1)

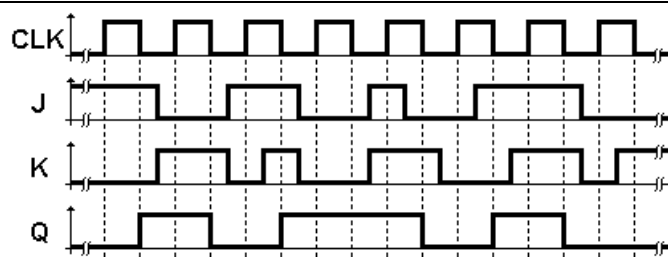


2)

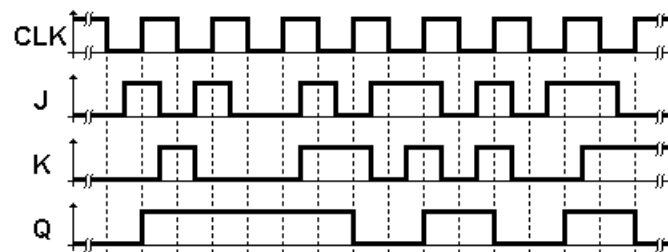


3)

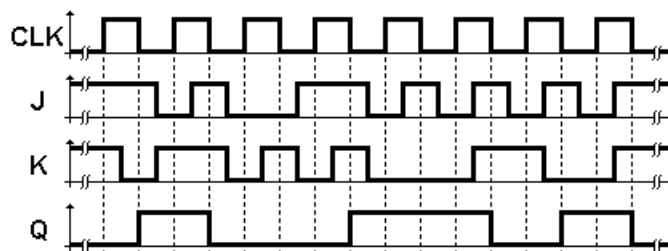

4)

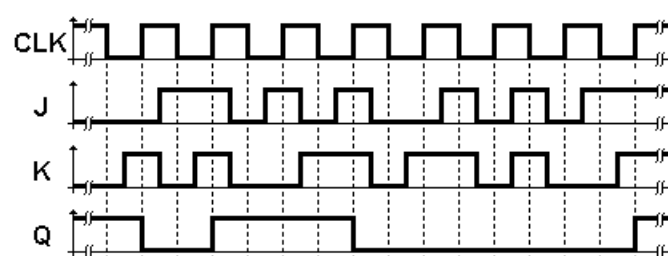

5)

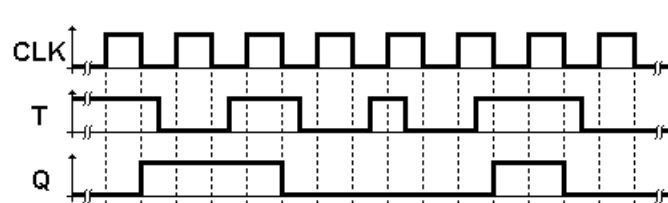

6)

